

Aula 06 – Circuitos Combinatórios

Prof. João Fernando Mari


joaof.mari@ufv.br

Roteiro

- Simplificação algébrica (sem Mapas de Karnaugh)
- Projeto de circuitos lógicos
- Universalidade das portas lógicas: AND, OR, NOT / AND, NOT / OR, NOT
- Universalidade das portas NAND e NOR
- [EXEMPLO] Universalidade das portas NAND e NOR
- Multiplexadores (MUX)
- Decodificadores
- [EXEMPLO] Decodificação de Endereços
- Memórias apenas de leitura (Memória ROM)
- Adição binária
- Adição binária – Usando XOR
- Somador de 4 bits
- “Vai um” antecipado (*carry lookahead*)
- Somador de 32 bits usando somadores de 8 bits

Simplificação algébrica (sem Mapas de Karnaugh)

 - Aplicar as identidades da álgebra booleana para gerar uma função equivalente com menos variáveis
 - Apenas para expressões **mais simples**.
- Para expressões mais complexas
 - Utilizar os **Mapas de Karnaugh**
- EXEMPLO:
 - $F = A'B + BC' \rightarrow 5$ operadores
 - Simplificada: $F = B(A' + C') \rightarrow 4$ operadores



Projeto de circuitos lógicos

- Geralmente não utilizamos todos os tipos de portas lógicas em uma implementação de circuito lógico.
 - Um número menor de portas lógicas torna o **projeto mais simples**.
- Conjunto de portas lógicas **funcionalmente completos**:
 - Qualquer função booleana pode ser implementada usando apenas as portas de um conjunto
 - **AND, OR, NOT**
 - AND, NOT
 - OR, NOT
 - NAND
 - NOR



Universalidade das portas lógicas: AND, OR, NOT / AND, NOT / OR, NOT

- **AND, OR, NOT:**
 - Conjunto funcionalmente completo pois representam as três operações básicas da álgebra booleana.
- **AND, NOT:**
 - Para ser funcionalmente completo é necessário representar a função OR usando AND e NOT
 - Pelas leis de De Morgan: $A + B = (A' \cdot B')'$
 - $A \text{ OR } B = \text{NOT} ((\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B))$
- **OR, NOT:**
 - Analogamente ao conjunto AND, NOT
 - Pelas leis de De Morgan: $A \cdot B = (A' + B')'$
 - $A \text{ AND } B = \text{NOT} ((\text{NOT } A) \text{ OR } (\text{NOT } B))$




Universalidade das portas NAND e NOR

- As funções **AND**, **OR** e **NOT** podem ser implementadas usando apenas a porta **NAND** ou apenas a porta **NOR**.

NAND

  

NOR

   


[EXEMPLO] Universalidade das portas NAND e NOR

$$F = B(\overline{A} + \overline{C})$$

$$F = B(\overline{A} + \overline{C}) = (\overline{A}B) + (B\overline{C})$$

Por De Morgan:

 
$$F = \overline{\overline{\overline{A}B}} \cdot \overline{\overline{B\overline{C}}}$$



A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Multiplexadores (MUX)

 
- Várias entradas.
- Uma única saída.
- A cada instante uma única entrada passa para a saída.
- Determinado por um conjunto de linhas de seleção.
- Para n linhas de controle:
 - 2^n entradas



Multiplexadores (MUX)

Tabela verdade do multiplexador 4-para-1

S2	S1	F
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

 

Decodificadores

- Circuito combinatório:
 - Um certo número de linhas de saída.
 - Apenas uma é ativada em cada instante,
 - dependendo do padrão de sinais de entrada.

 


Figura A.15 Decodificador com 3 entradas e $2^3 = 8$ saídas.

[EXEMPLO] Decodificação de Endereços

- Memória de 1 Kbyte
 - 4 pastilhas de memória RAM de 256 bytes (256 palavras de 8 bits)

Endereço	Pastilha
0000-00FF	0
0100-01FF	1
0200-02FF	2
0300-03FF	3

- Endereços de 10 bits
 - 8 bits menos significativos ($2^8 = 256$ palavras)
 - 2 bits mais significativos ($2^2 = 4$ pastilhas)
 - Selecionar uma das quatro pastilhas (decodificador)

[EXEMPLO] Decodificação de Endereços

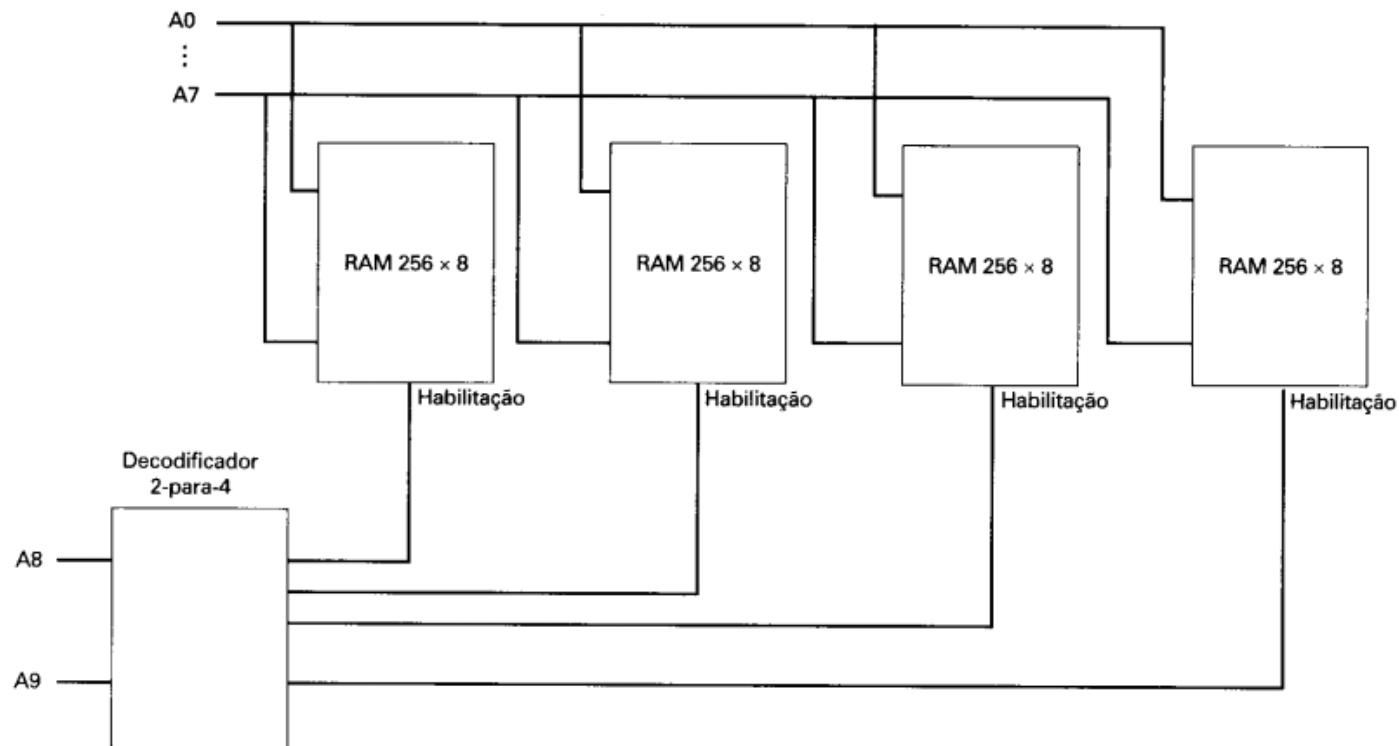


Figura A.16 Decodificação de endereços.

Memórias apenas de leitura (Memória ROM)

- Circuitos combinatórios:
 - São circuitos “sem memória”.
- ROM (Read-Only-Memory)
 - Memória implementada usando circuitos combinatórios.
 - Um **decodificador** e um **conjunto de portas OR**.
- Memória ROM de 64 bits
 - 16 palavras de 4 bits

Memórias apenas de leitura (Memória ROM)

Tabela A.8 Tabela verdade para uma ROM


Entrada			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

São as posições da memória ROM.

Saída			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	1	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
1	0	0	1
1	0	0	0

Os dados que você quer armazenar.

ROM de 64 bits

 

Circuitos Somadores


- Circuito combinatório
 - Operações aritmética
- Adição binária
 - Vai-um (Carry)

0	0	1	1
<u>+ 0</u>	<u>+ 1</u>	<u>+ 0</u>	<u>+ 1</u>
0	1	1	10

Adição binária

(a) Adição de um único bit

A	B	Soma	'Vai-um'
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

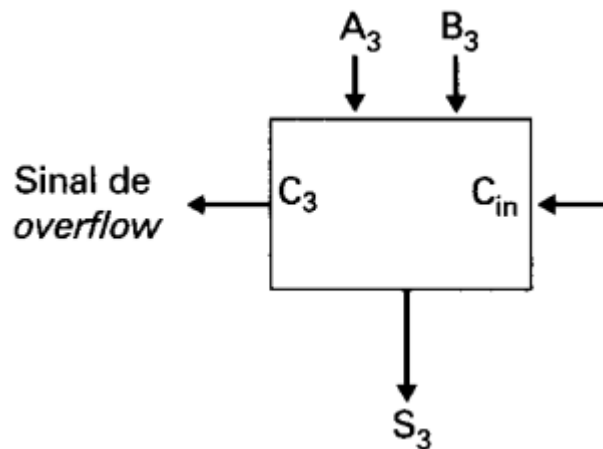


(b) Adição com uma entrada de bit de 'vai-um'

C_{in}	A	B	Soma	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\text{Soma} = A'BC' + AB'C' + A'B'C + ABC$$

$$\text{Vai-um} = ABC' + A'BC + AB'C + ABC$$

$$\text{Obs.: } C = C_{in}.$$

 

Adição Binária

$$\text{Soma} = A'BC' + AB'C' + A'B'C + ABC$$

$$\text{Vai-um} = ABC' + A'BC + AB'C + ABC$$

Soma:

		BC			
		00	01	11	10
A	0		1		1
	1	1		1	


Já está simplificado!

Vai-um:

		BC			
		00	01	11	10
A	0			1	
	1		1	1	1

$$\text{Soma} = A'BC' + AB'C' + A'B'C + ABC$$

$$\text{Vai-um} = AB + AC + BC$$

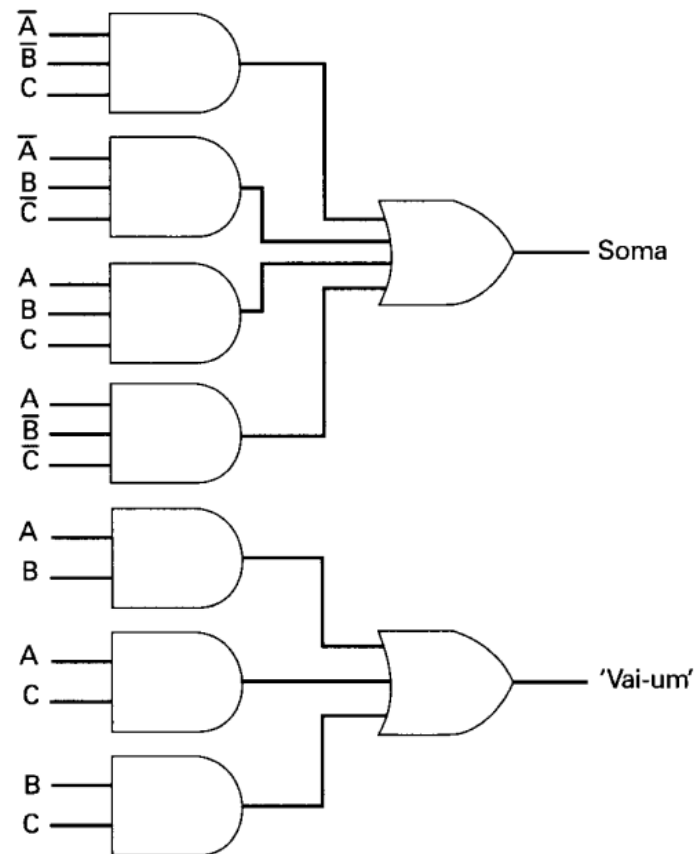

Adição binária – Usando XOR


(a) Adição de um único bit

A	B	Soma	'Vai-um'
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(b) Adição com uma entrada de bit de 'vai-um'

C _{in}	A	B	Soma	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$A \oplus B$ ←

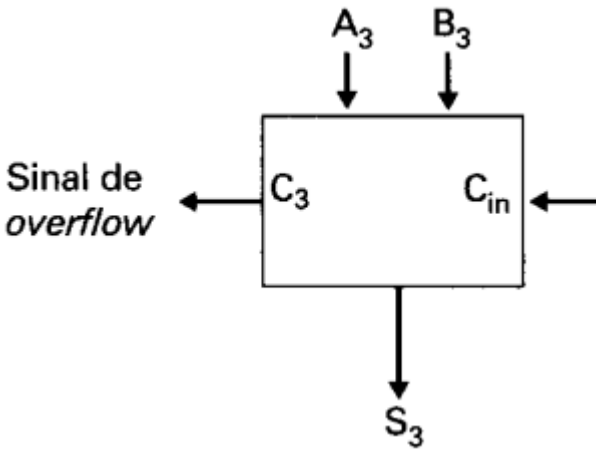

$Soma = A \oplus B \oplus C_{in}$

$Vai-um = AB + AC + BC$

Obs.: $C = C_{in}$.

Adição binária – Usando XOR


(b) Adição com uma entrada de bit de 'vai-um'

C _{in}	A	B	Soma	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


$$\text{Soma} = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$\text{Vai-um} = AB + AC + BC$$

$$\text{Obs.: } C = C_{in}$$

 


Somador de 4 bits

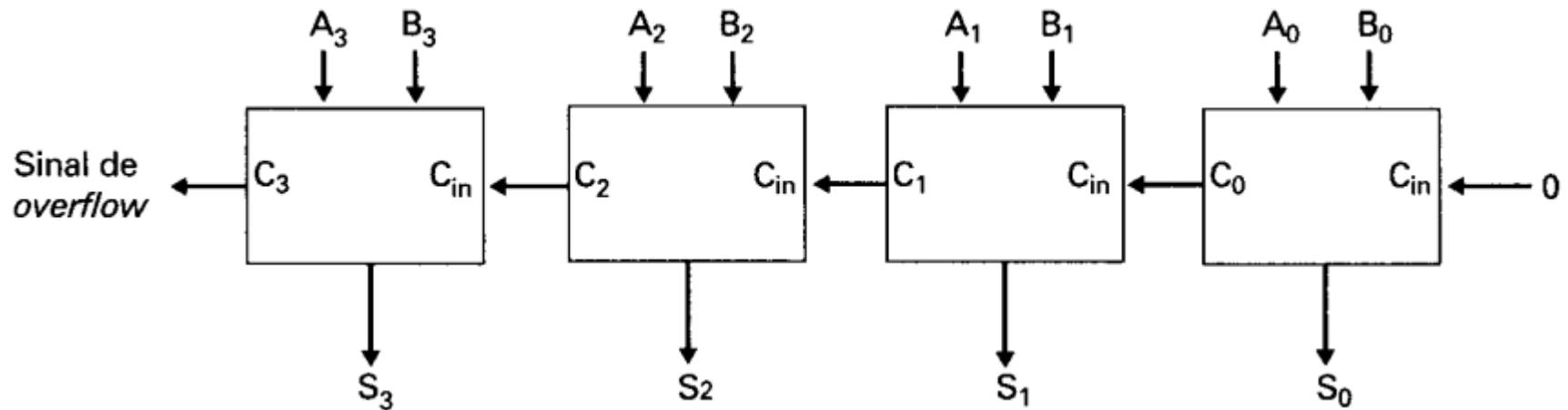

“Vai um” antecipado (*carry lookahead*) – 4 bits

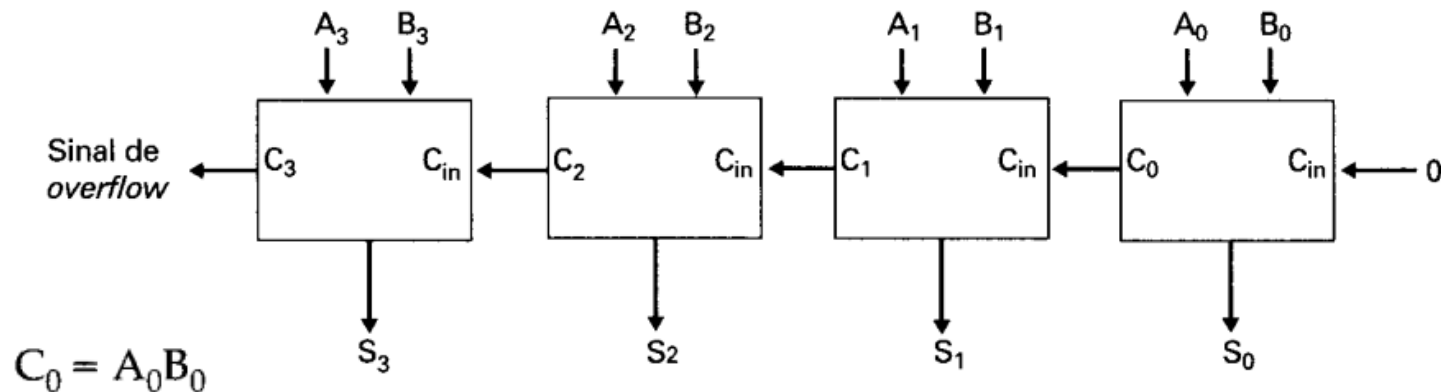- Cada somador depende do “vai um” do somador anterior.
 - Atraso crescente do bit menos significativo par o mais significativo.
 - Para somadores grandes o atraso acumulado é inaceitável
 - **SOLUÇÃO:** Calcular o “vai um” **antecipadamente**.



“Vai um” antecipado (*carry lookahead*) – 4 bits

$$C_0 = A_0 B_0$$

$$C_1 = A_1 B_1 + \textcolor{red}{A}_1 A_0 B_0 + \textcolor{red}{B}_1 A_0 B_0$$


$$C_2 = A_2 B_2 + \\ \textcolor{red}{A}_2 A_1 B_1 + \textcolor{red}{A}_2 A_1 A_0 B_0 + \textcolor{red}{A}_2 B_1 A_0 B_0 + \\ \textcolor{red}{B}_2 A_1 B_1 + \textcolor{red}{B}_2 A_1 A_0 B_0 + \textcolor{red}{B}_2 B_1 A_0 B_0$$

$$C_3 = A_3 B_3 + \\ \textcolor{red}{A}_3 A_2 B_2 + \textcolor{red}{A}_3 A_2 A_1 B_1 + \textcolor{red}{A}_3 A_2 A_1 A_0 B_0 + \textcolor{red}{A}_3 A_2 B_1 A_0 B_0 + \textcolor{red}{A}_3 B_2 A_1 B_1 + \textcolor{red}{A}_3 B_2 A_1 A_0 B_0 + \textcolor{red}{A}_3 B_2 B_1 A_0 B_0 + \\ \textcolor{red}{B}_3 A_2 B_2 + \textcolor{red}{B}_3 A_2 A_1 B_1 + \textcolor{red}{B}_3 A_2 A_1 A_0 B_0 + \textcolor{red}{B}_3 A_2 B_1 A_0 B_0 + \textcolor{red}{B}_3 B_2 A_1 B_1 + \textcolor{red}{B}_3 B_2 A_1 A_0 B_0 + \textcolor{red}{B}_3 B_2 B_1 A_0 B_0$$

“Vai um” antecipado (*carry lookahead*) – 4 bits


Somador de 4 bits com vai-um antecipado
(*carry lookahead*)

C3 omitido por ser muito grande!

 


Somador de 32 bits usando somadores de 8 bits

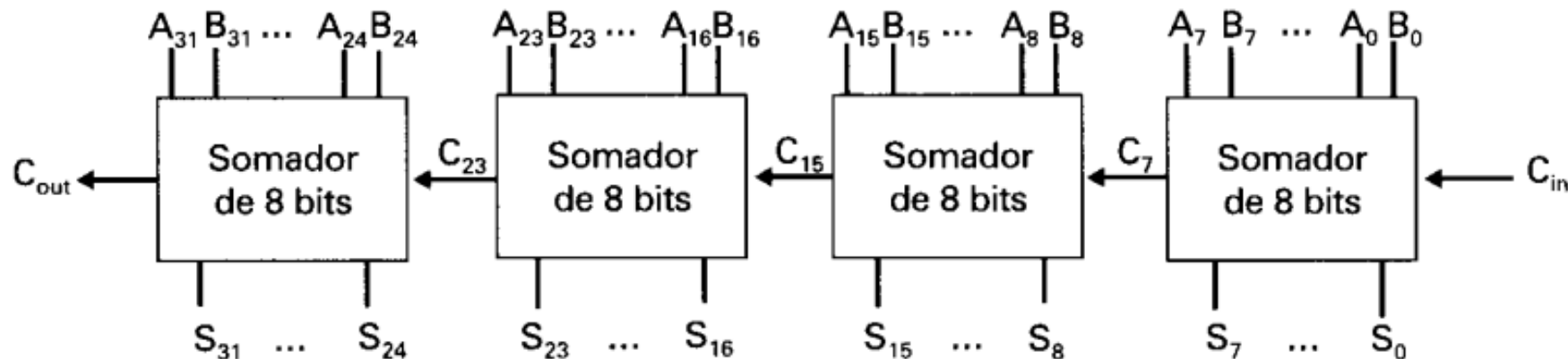- O “vai um” antecipado se torna complexo para somadores grandes.
 - SOLUÇÃO:**
 - “Vai-um” antecipado para blocos pequenos
 - 4 a 8 bits, no máximo.
 - Propagação do “vai-um” entre esses blocos “grandes”.



Referências

 - **STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores, 5. Ed., Pearson, 2010.**
 - Apêndice A



Material complementar

- How Computers Calculate - the ALU: Crash Course Computer Science #5
 - <https://www.youtube.com/watch?v=1I5ZMmrOfnA>

